

Практическая работа №1 График напряжения управляемого выпрямителя

ЭТУ 740510.01 ЭЗ

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	Санкт-Петербург 2020 г.

Индивидуальное задание на практическую 1 работу №1

Фаза k+1 отстает от фазы k на угол $\varphi = 360^{\circ}/m$, где m-пульсность схемы. Заданное значение угла φ в градусах вносим в файл-исходник вместо значения

 $\mbox{\newcommand}{Fi}{54.08/180*3.14159265}$

Аналогично вносим значения заданных параметров α и γ найдем пересечение графиков, это точка, откуда будет отсчитываться угол управления α , т.е. надо решить уравнение

$$sin(\omega t) = sin(\omega t - \varphi) \tag{1}$$

решаем уравнение 1 в любом математическом пакете, например, в reducealgebra, находим х-координату точки пересечения графиков фаз (в моем случае 2.043) получено следующим образом:

on rounded; % reduce-algebra вычисляет в символьном виде, вычислить округленно solve(sin(x) - sin(x-54.08/180*3.14159265),x);

полученную значение вносим в файл на место значения параметра x:

 $\newcommand{x}{2.043}$

Аналогично вычисляем х-координату точки пересечения графиков фаз k+1 и k+2 для параметра $\xspace xI$ и фаз k+2 и k+3 для параметра $\xspace xII$ и меняем значения этих параметров в файле.

проводим линию начала отсчета углов управления из точки (х-коодината, sin(хкоодината)) вниз до точки с координатой y=-2

— На получившемся графике обозначаем в виде стрелочки \leftrightarrow угол управления α , угол коммутации γ , угол β . Пример вычерчивания стрелки

	г. и дата	приведен этом файле								
1	ПОДП	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЭТУ 740510.0	1 93		
	ťЛ.	Разр	раб.	Кржижановский М. М.			Практическая работа №1	Лит.	Лист	Листов
	подл.	Пров.		Прокшин А.Н.			График напряжения	У	2	4
$M_{ m HB.}~N^{ar{g}}$		Н. к	юнтр.	Петров П.П.			управляемого			
	M	y_{TB}		Сидоров С.С.			выпрямителя			

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Ззам. инв. №

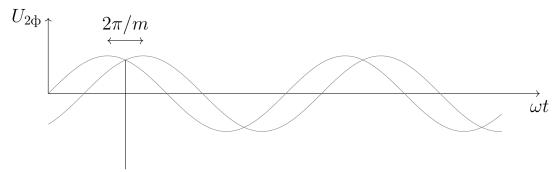


Рисунок 1 – две последовательные фазы с точкой отсчета в точке коммутации неуправляемых вентилей $\alpha=0$

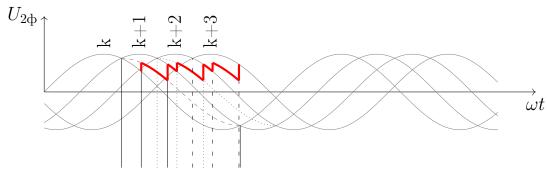


Рисунок 2 – коммутация между фазами k и k+1, и между фазами k+1 и k+2, между фазами k+2 и k+3

 $\draw[<->] ({3.14/2},{1.4})--({3.14},{1.4}) node[midway,above]{α};$

— провести линию, соответствующую среднему значению напряжение u_d .

Данный файл-шаблон отчета доступен по адресу:

https://www.overleaf.com/read/spycknyckctr

Изм Лист № докум. Подп. Дат	Изм	Лист	$N_{\overline{o}}$ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

 \overline{M} нв. $N^{\underline{o}}$ подл.

ЭТУ 740510.01 ЭЗ

$N_{\overline{0}}\Pi/\Pi$	т-пульсность схемы	угол управления $lpha$	угол коммутации γ
1	3	30	20
2	3	35	90
3	3	45	15
4	3	60	40
5	3	90	40
6	3	110	10
7	3	130	10
8	6	30	20
9	6	45	15
10	6	60	40
11	6	90	40
12	6	110	10
13	6	130	10
14	12	30	20
15	12	45	15
16	12	60	40
17	12	90	40
18	12	110	10
19	12	130	10

Таблица 1 – индивидуальные задания

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата